

خروجي ۱،۲ ولت كه معمولا قطع مي شود  
ورودي سلف را از پايه اي سي جدا نموده

و به خروجي ۱،۲ وصل مي كنيم